

Tabla de Proyecto

Entradas Lógicas					Salidas Lógicas						
Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	X	X	X	X	x	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
15	1	1	1	1	x	x	x	x	X	x	X


Segmento A

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	0	X	0
11	0	0	X	X
10	0	0	X	X

Formula

$$\bar{B}\bar{D} + A + BD + C$$

Circuito

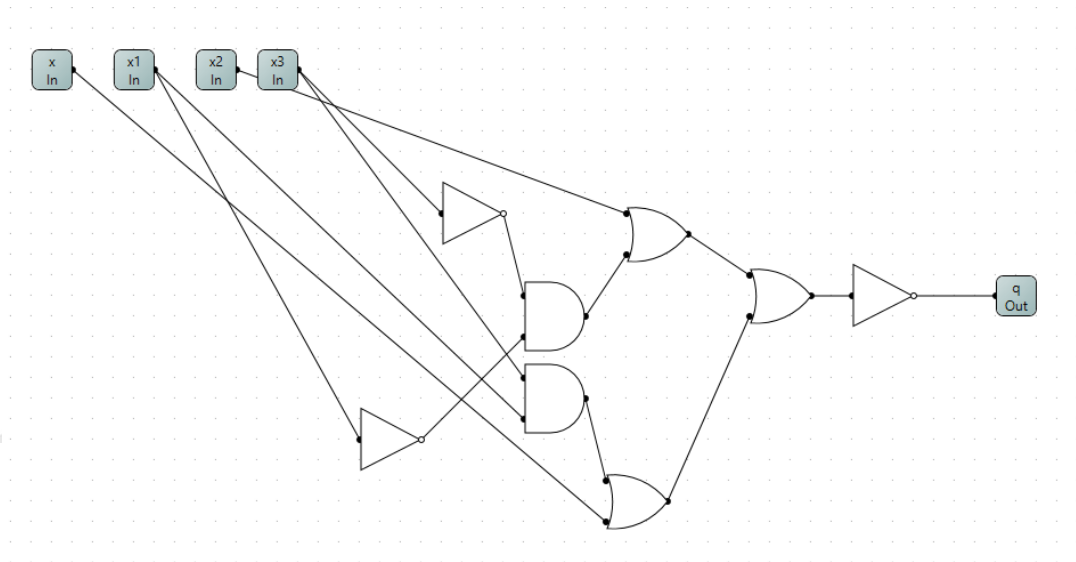


Segmento B

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	1	X	0
11	0	0	X	X
10	0	1	X	X

Formula

$$\bar{A}\bar{B}+A+CD+\bar{C}\bar{D}$$

Circuito

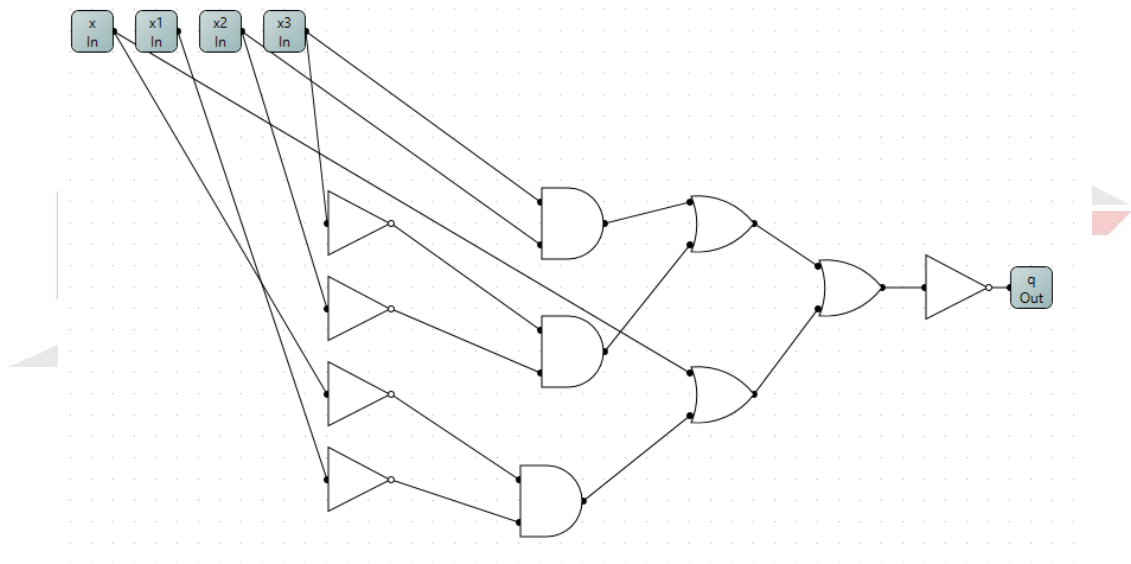


Segmento C

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	0
11	0	0	X	X
10	1	0	X	X

Formula

$$D+A+B+\bar{C}$$

Circuito

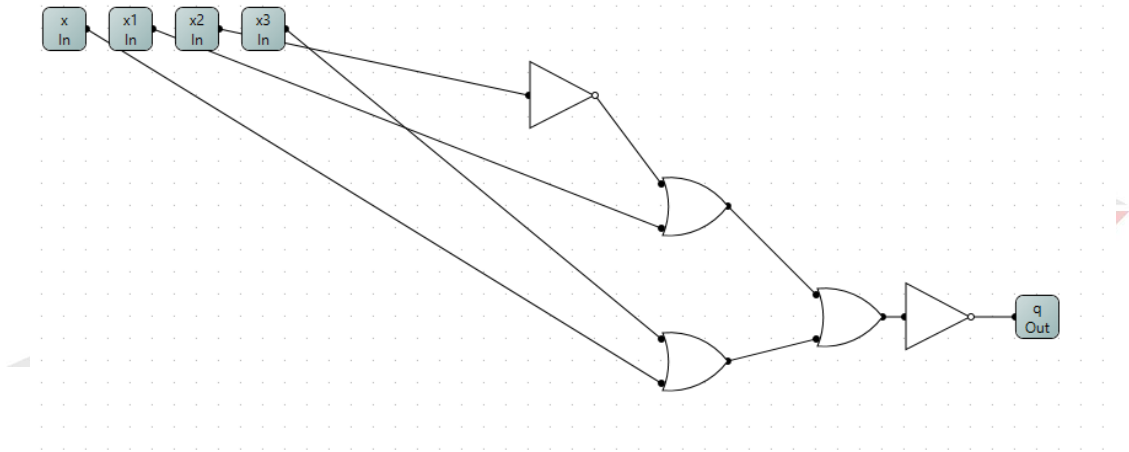


Segmento D

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	0	X	0
11	0	1	X	X
10	0	0	X	X

Formula

$$\bar{B}\bar{D} + A + \bar{B}C + C\bar{D} + B\bar{C}D$$

Circuito

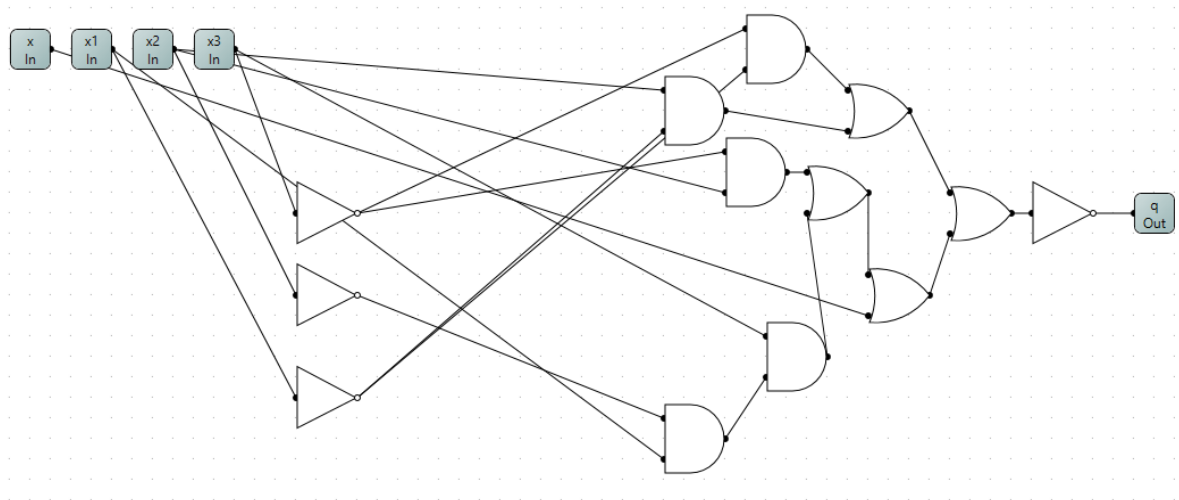


Segmento E

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10	0	0	X	X

Formula

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

Circuito

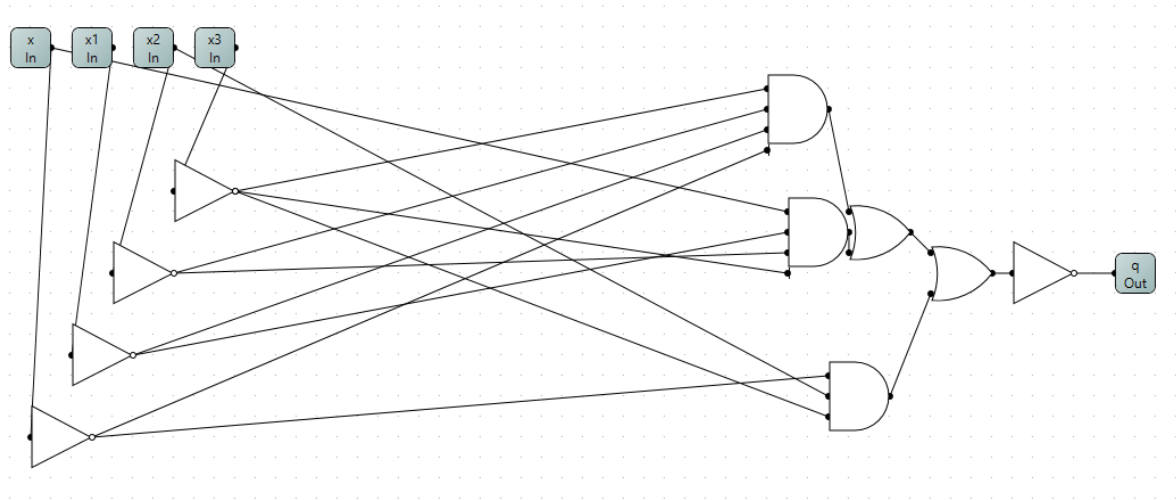


Segmento F

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	0	X	0
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

Formula

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

Circuito

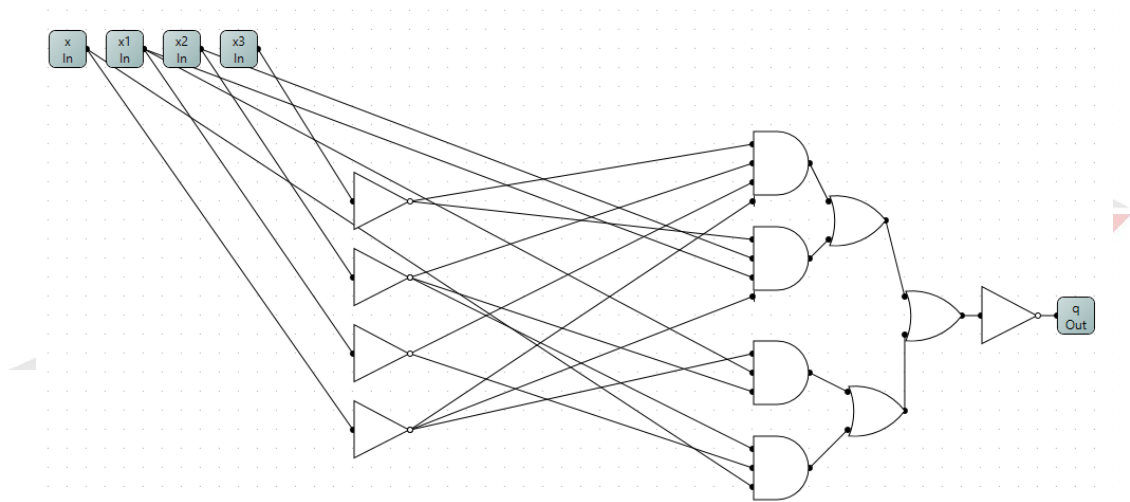

Segmento G

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	X	0
01	1	0	X	0
11	0	1	X	X
10	0	0	X	X

Formula

$$A + B\bar{C} + C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C$$

Circuito

